REPUBLIQUE DU BENIN

ECOLE SUPERIEURE DE GESTION D'INFORMATIQUE ET DES SCIENCES (ESGIS)

Epreuve : EXAMEN CLP L1-IRT **Année : 2021-2022**

Durée : 1H

Exercice 1

Reproduisez et Completez le tableau suivant sur votre feuille de composition :

TYPE	Nombre de portes intégrées	Matrice ET	Matrice OU	Effaçable
PROM				
GAL				
EPLD				
FPLA				

Exercice 2

a- En utilisant le CLP et la table de vérité de la figure 2, réalisez un générateur de parité 4bits.

b- Indiquez le type de chaque CLP dans le rectangle réservé à cet effet.

Exercice 3

Indiquez les équations des sorties X et Y de la figure N°1

***Nota** : pour chaque sortie, indiquez son équation sur votre feuille de composition, sinon la réponse vaudra simplement l'excellente note zéro.*

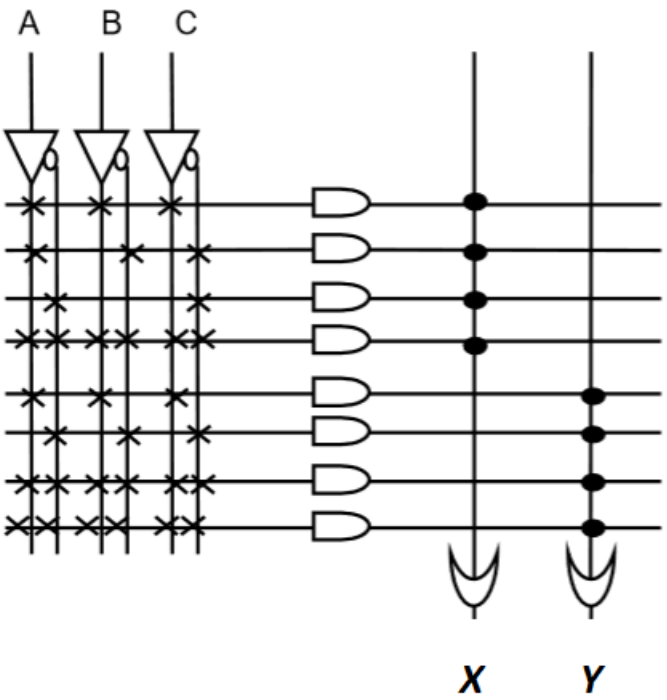


Figure N° 1

A3	A2	A1	A0		Parité (P)

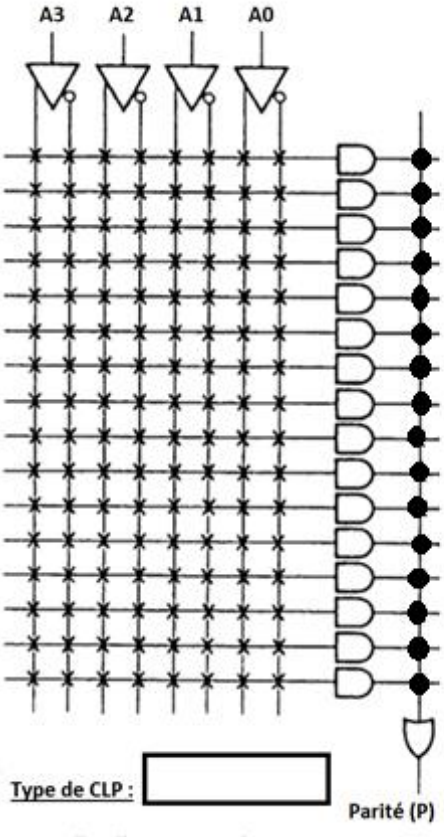


Figure N° 2