REPUBLIQUE DU BENIN

ECOLE SUPERIEURE DE GESTION D'INFORMATIQUE ET DES SCIENCES (ESGIS)

Epreuve : RATTRAPAGE CLP L1-IRT **Année : 2021-2022**

Durée : 1h

Exercice 1

Pour chaque figure, Indiquez le type de chaque CLP dans le rectangle réservé a cet effet.

Exercice 2

En utilisant le CLP et la table de vérité de la figure 1, réalisez un additionneur complet 2bits.

Exercice 3

En utilisant le CLP et la table de vérité de la figure 2, réalisez un générateur de parité 4bits.

***Nota** : pour chaque sortie, indiquez son équation sur votre feuille de composition, sinon la réponse vaudra simplement l'excellente note zéro.*

A_i	B_i	Ret_{i-1}		S_i	Res_i

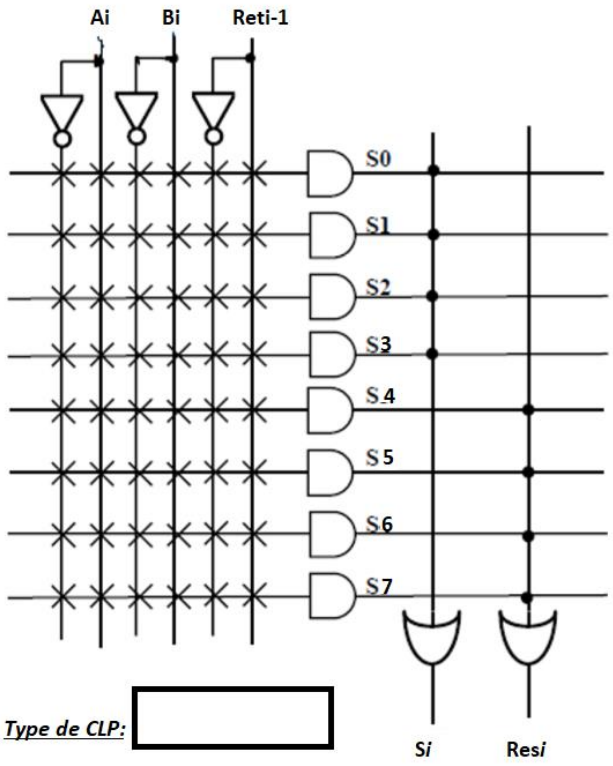


Figure N° 1

A_3	A_2	A_1	A_0		Parité (P)

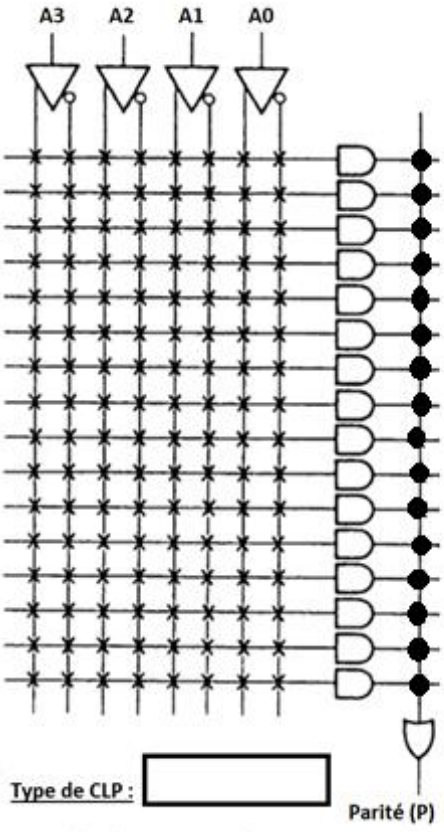


Figure N° 2